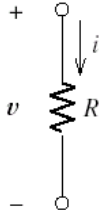
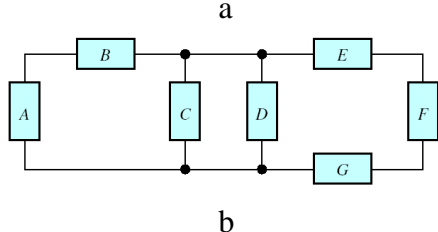
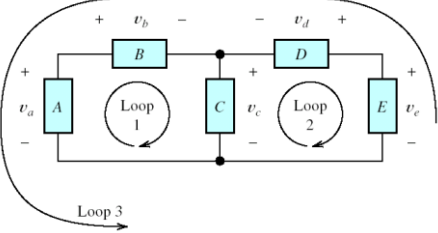
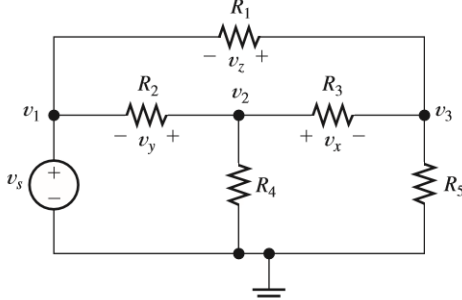
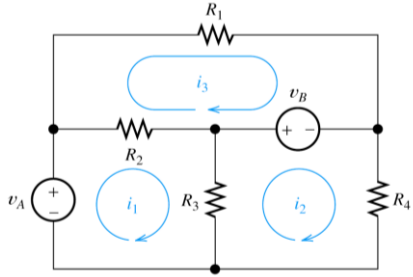
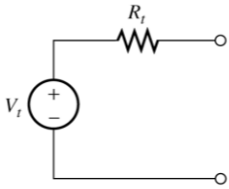
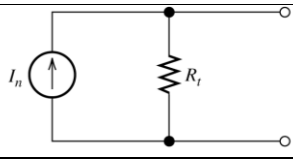
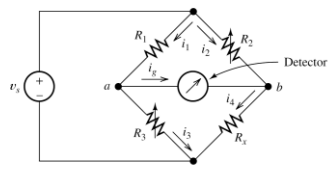





UC 《电工电子学》 课后综合



Words and Formula Sheet






Chapter	Words/Formula	Abbreviations	中文含义	说明
Chapter 1	Electrical Engineering		电气工程	
	Power System		电力系统	在各种形式之间分配和转换能量
	Signal processing system		信号处理系统	收集、储存、处理、运输和呈现信息
	Electrical current $i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$ $q(t) = \int_{t_0}^t i(t) dt + q(t_0)$	I	电流	电荷流过导体或电路元件的时间速率 单位是安培 (A)，相当于库仑每秒 (C/s)
	Reference direction		参考方向	电流为负值时，电流的流向实际上与参考方向相反
	Direct Current	D.C.	直流电	当电流随时间恒定时，我们称之为直流电，简称直流电
	Alternating Current	A.C.	交流电	一种随时间变化的电流，周期性地反转方向，称为交流电
	Triangular Waveform		三角波	
	Square Waveform		方形波	
	Voltage $V = \frac{W(J)}{Q(C)}$	V	电压	电压是流经元件的每单位电荷所传递的能量 电压单位是伏特 (V)，相当于焦耳每库仑 (J/C)
	Energy $W = QV$ $w = \int_{t_1}^{t_2} p(t) dt$	W	能量	
	Power $p(t) = v(t)i(t)$			
	Passive Reference Configuration		被动参考配置	电流参考进入电压的正极性
	Independent Voltage Source		独立电压源	理想的独立电压源在其端子上保持一个特定的电压
	Dependent Voltage Source		从属电压源	独立或受控电压源与独立电压源相似，不同之处在于通过电源端子的电压是电路中其他电压或电流的函数
	Series Resistance (n=3) $R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$		串联电阻	





	Parallel Resistance (n=3) $R_{eq} = \frac{1}{1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3}$		并联电阻	
	Voltage Division $v_1 = R_1 i = \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_3} v_{total}$ $v_2 = R_2 i = \frac{R_2}{R_1 + R_2 + R_3} v_{total}$		电压分配	
	Current Division $i_1 = \frac{v}{R_1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} i_{total}$ $i_2 = \frac{v}{R_2} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} i_{total}$		电流分配	
	Ohm's Law $v = iR$ $v_{ab} = i_{ab} R$ $v_{ab} = -i_{ba} R$		欧姆定律	
	KIRCHHOFF'S CURRENT LAW KCL at node a: $i_1 + i_2 - i_3 - i_4 = 0$ KCL at node b: $-i_1 - i_2 + i_3 + i_4 = 0$		基尔霍夫电流定律	<p>进入节点的净电流为零</p> 
	Node		节点	两个或多个电路元件连接在一起的点
	KIRCHHOFF'S VOLTAGE LAW		基尔霍夫电压定律	<p>电路中任何闭合路径（回路）的电压代数和等于零</p> 
	Loop		回路	回路是从一个节点开始，经过电路元件，最后返回起始节点的闭合路径
Chapter 2	Node-Voltage Analysis $v_1 = v_s$ $\frac{v_2 - v_1}{R_2} + \frac{v_2}{R_4} + \frac{v_2 - v_3}{R_3} = 0$ $\frac{v_3 - v_1}{R_1} + \frac{v_3}{R_5} + \frac{v_3 - v_2}{R_3} = 0$		节点电压法	





	Reference node		参考节点	以地面符号标记。任何可以选择节点作为参考节点。
	Super Node		超节点	在两个节点周围画一条虚线，包围一个电压源。
	Mesh Current Analysis $R_2(i_1 - i_3) + R_3(i_1 - i_2) - v_A = 0$ $R_3(i_2 - i_1) + v_B + R_4 i_2 = 0$ $R_2(i_3 - i_1) + R_1 i_3 - v_B = 0$		网孔电流法	
	planar networks		平面网络	无需一个元件（或导体）与另一个元件（或导体）交叉即可在平面上绘制的网络。
	branch current		支路电流	在网络的每个分支中定义一个单独的电流
	mesh current		网电流	我们定义流过网格的电流
	Thévenin Equivalent Circuits		戴维南等效电路	
	Norton Equivalent Circuits		诺顿等效电路	
	Maximum Power Transfer $P_L = i_L^2 R_L = \frac{V_t^2}{(R_t + R_L)^2} \cdot R_L$ $P_{LMax} = \frac{V_t^2}{4R_t}$		最大功率传输	
	Superposition Principle $r_T = r_1 + r_2 + \dots + r_n$		叠加原理	
	WHEATSTONE BRIDGE $R_x = \frac{R_2}{R_1} R_3$		惠斯通电桥	 <p>Figure 2.62 The Wheatstone bridge. When the Wheatstone bridge is balanced, $i_g = 0$ and $v_{ab} = 0$.</p>
Chapter 3	Capacitor		电容器	当电容器充电时，能量储存在极板之间的电场中。

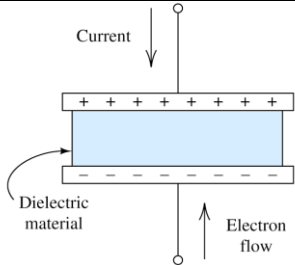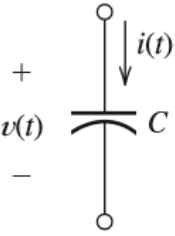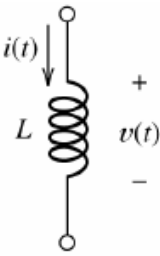				
	Capacitance $C = \frac{q}{v} \quad q = vC$ $i = \frac{dq}{dt} = \frac{d(Cv)}{dt} = C \frac{dv}{dt}$ $v(t) = \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(\tau) d\tau + v(t_0)$		电容	
	Inductance $v(t) = L \frac{di}{dt}$		电感	
Chapter 5	Steady-State Sinusoidal Analysis $v = V_m \cos(\omega t + \theta)$		稳态正弦分析	
	Period: T		周期	
	Frequency: f $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$		频率	
	Angular frequency ω $\omega = 2\pi f$		角频率	
	Phase angle: θ		相位角	
	Peak value: $V_m \ I_m$		幅值	
	Root-Mean-Square $V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$ $I_{rms} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$	RMS	有效值	周期波形的均方值（有效值）等于流过 R 欧姆电阻器的直流电的值。它向电阻器提供与周期电流相同的平均功率。
	Complex number: Rectangular Coordinates $A = a + jb$ Polar Coordinates $A = A e^{j\varphi}$		复数 三角坐标系 极坐标系	

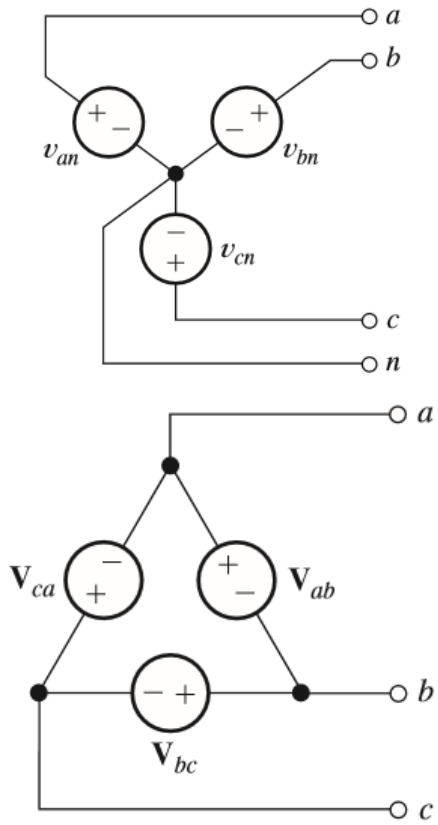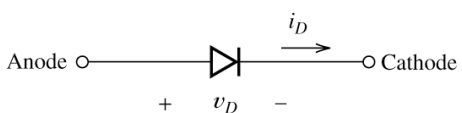
	Phasors $e^{\pm j\phi} = \cos \phi \pm j \sin \phi$		相量	
	Average Power $P = \frac{V_m I_m}{2} \cos(\theta) = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos(\theta) \quad [\text{W}]$		有功功率	
	Reactive Power $Q = \frac{V_m I_m}{2} \sin(\theta) = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \sin(\theta) \quad [\text{VAR}]$		无功功率	
	Apparent Power $V_{\text{RMS}} I_{\text{RMS}} \quad [\text{VA}]$		视在功率	
	Power angle $\theta = \theta_{\text{voltage}} - \theta_{\text{current}}$		功率角	
	Power Factor $PF = \cos(\theta)$	PF	功率因子	
	Power Triangles $P^2 + Q^2 = (V_{\text{rms}} I_{\text{rms}})^2$		功率三角	
	Balanced three-phase source Y: $v_{an}(t) = V_Y \cos(\omega t)$ $\mathbf{V}_{an} = V_Y \angle 0^\circ$ $v_{bn}(t) = V_Y \cos(\omega t - 120^\circ)$ $\mathbf{V}_{bn} = V_Y \angle -120^\circ$ $v_{cn}(t) = V_Y \cos(\omega t + 120^\circ)$ $\mathbf{V}_{cn} = V_Y \angle +120^\circ$ Δ: $v_{ab}(t) = V_Y \cos(\omega t)$ $\mathbf{V}_{ab} = V_Y \angle 0^\circ$ $v_{bc}(t) = V_Y \cos(\omega t - 120^\circ)$ $\mathbf{V}_{bc} = V_Y \angle 120^\circ$ $v_{ca}(t) = V_Y \cos(\omega t + 120^\circ)$ $\mathbf{V}_{ca} = V_Y \angle -120^\circ$		平衡三相电源	
Chapter 9	Diodes		二极管	
	anode		阳极	
	cathode		阴极	
	Forward-bias region		正向导通区	
	Reverse-bias region		反向截止区	

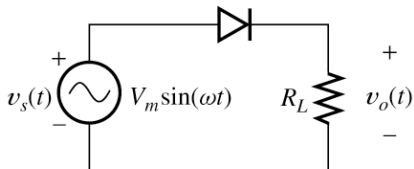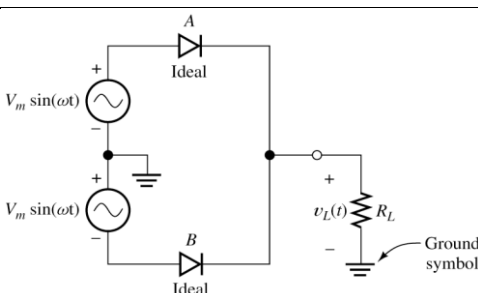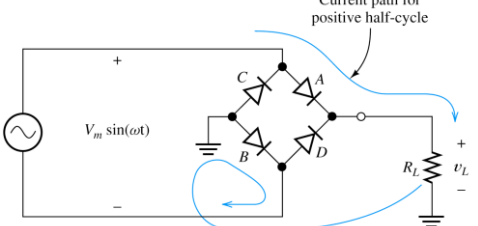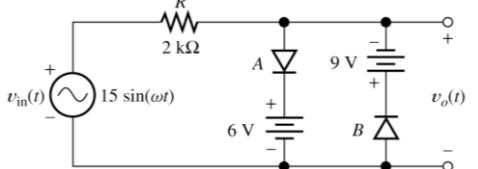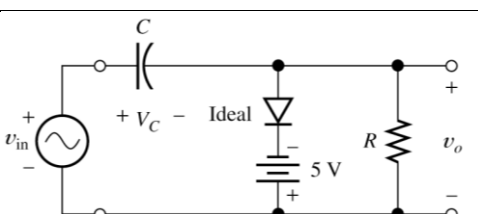	Reverse-breakdown region		反向击穿区	
	silicon diodes		硅二极管	
	knee voltage		死区电压	
	saturation current		反向饱和电流	
	load line		负载线	
	operating point		工作点	
	half-wave rectifier		半波整流电路	 <p>(a) Circuit diagram</p>
	Full-wave Rectifier		全波整流	
	Diode-bridge Full-wave Rectifier		桥式全波整流	
	Clipper Circuit		限幅电路	 <p>(a) Circuit diagram</p>
	Clamp Circuit		钳位电路	 <p>(a) Circuit diagram</p>

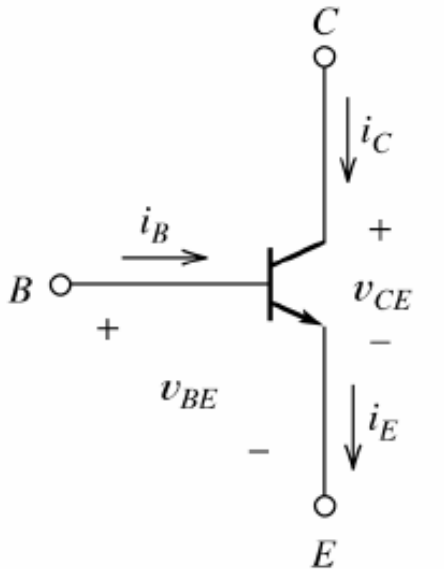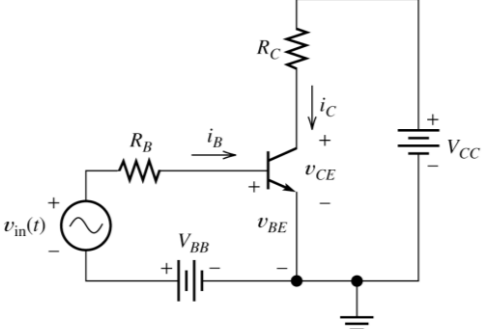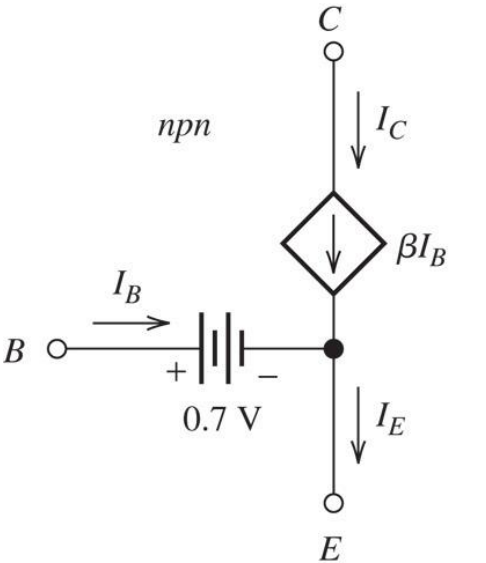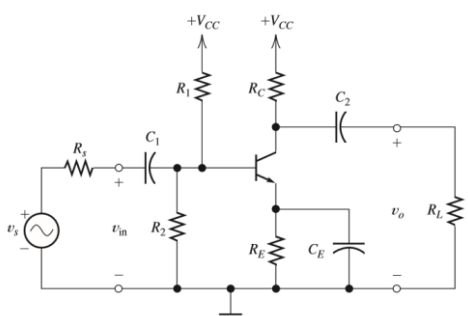	<p>Bipolar Junction Transistors</p> $i_E = I_{ES} \left[\exp\left(\frac{v_{BE}}{V_T}\right) - 1 \right]$ $i_E = i_C + i_B$ $\alpha = \frac{i_C}{i_E}$	BJT	双极型晶体管	
Chapter 12	Common-Emitter Amplifier		共射极放大器	
	large-signal dc analysis		大信号直流分析	 <p style="text-align: center;">$I_B > 0$ $V_{CE} > 0.2 \text{ V}$</p>
	Small-signal equivalent circuits		小信号等效电路	

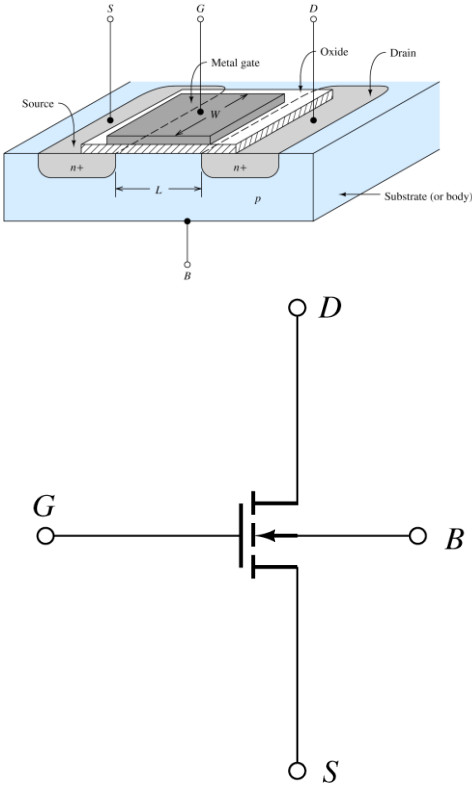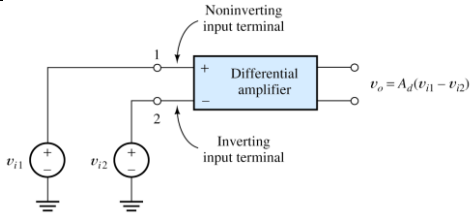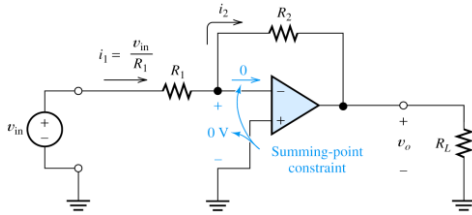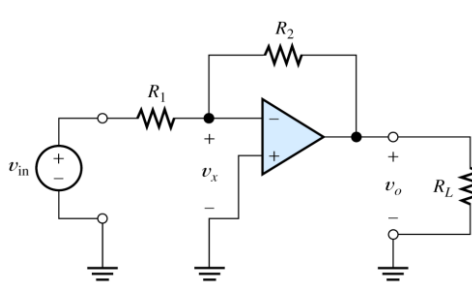	$Z_{in} = \frac{v_{in}}{i_{in}} = \frac{1}{1/R_B + 1/r_{\pi}}$ $A_i = \frac{i_o}{i_{in}} = A_v \frac{Z_{in}}{R_L}$ $G = A_i A_v$ $Z_o = R_C$			
Chapter 11	NMOS Transistor		NMOS 晶体管	
	source	S	源极	
	gate	G	栅极	
	drain	D	漏极	
	Body	B	衬底	
Chapter 13	DIFFERENTIAL AMPLIFIERS		差分放大器	
	Negative feedback		负反馈	
	INVERTING AMPLIFIERS $A_v = \frac{v_o}{v_{in}} = -\frac{R_2}{R_1}$ $Z_{in} = \frac{v_{in}}{i_1} = R_1$		逆变放大器	

	$Z_o = 0$			
	NONINVERTING AMPLIFIERS		同相放大器	
	INTEGRATOR Circuit $v_o(t) = -\frac{1}{RC} \int_0^t v_{in}(t) dt$		积分电路	
	Differentiator Circuit $v_o(t) = -RC \frac{dv_{in}}{dt}$		微分电路	
	Positive Feedback		正反馈	
Chapter 14	Magnetic Fields		磁场	
	Right-Hand Rule		右手定则	<p>(a) If a wire is grasped with the thumb pointing in the current direction, the fingers encircle the wire in the direction of the magnetic field</p> <p>(b) If a coil is grasped with the fingers pointing in the current direction, the thumb points in the direction of the magnetic field inside the coil</p>
	Magnetic flux		磁通量	

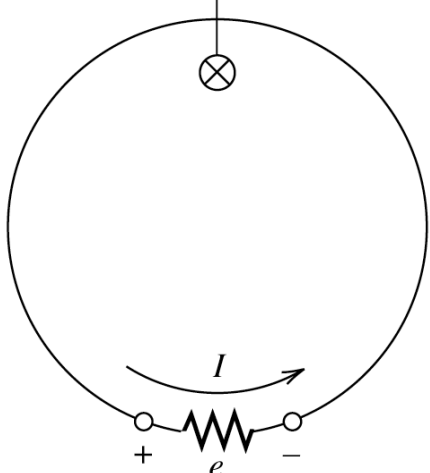	$\phi = \int_A \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}$			
	flux linking a coil with N turns $\lambda = N\phi$		磁链	
	Faraday's Law $e = \frac{d\lambda}{dt}$		法拉第定律	
	Lenz's Law		楞次定律	<p>B points into page and is increasing in magnitude</p>  <p>Induced voltage</p>
	magnetomotive force	mmf	磁动势	
	Reluctance $\mathcal{R} = \frac{\ell}{\mu A}$ $\mathcal{F} = \mathcal{R}\phi$		磁阻	
	IDEAL TRANSFORMERS $Z'_L = \frac{\mathbf{V}_1}{\mathbf{I}_1} = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 Z_L$ $v_2(t) = \frac{N_2}{N_1} v_1(t)$ $I_{2\text{rms}} = \frac{N_1}{N_2} I_{1\text{rms}}$		理想变压器	